

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
Информационных Технологий, Механики и Оптики

Кафедра Систем Управления и Информатики

Лабораторная работа №3
Измерение мощности

Выполнили:

Группа Р3136

Антипов В.А.

Труфанова А.А.

Чергинец Д.

Кобзарь Г.

Асадуллин И.


Быстратович М.

Проверили:

Махин И.Е

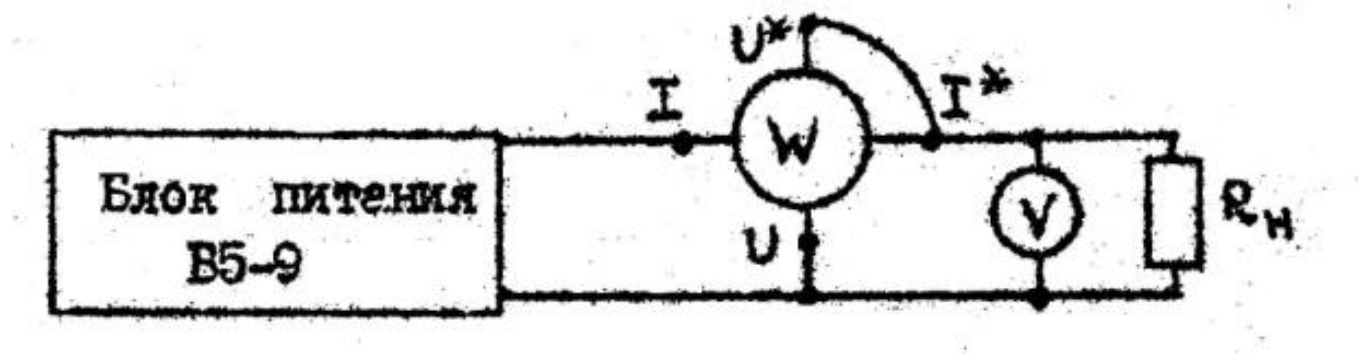Задание 2

В данном задании использовались:
ваттметр типа Д535, блок питания БП типа Б5-9, вольтметр V типа В7-16А, магазин сопротивлений типа МСР.



При измерении мощности устанавливают на нагрузке напряжение $U=40$ В, которое измеряют вольтметром V. После этого измерения сопротивление нагрузки R и регистрирует показания ваттметра W. Результат измерения заносят в ф.2:

Напряжение U_H , (В)	40	40	40	40
Сопротивление R_H , (Ом)	500	1000	1500	2000
Показания ваттметра P_w , (Вт)	3.55	1.7	1.2	0.9
Поправка - Δ_P , (Вт)	0.1	0.1	0.1	0.1
Мощность нагрузки P_H , (Вт)	3.45	1.6	1.1	0.8
Погрешность δ_p , (%)	52.82	110.3	156.25	208.33

Сопротивление нагрузки: $R_H=100$ кОм.


Мощность P , потребляемую нагрузкой, вычисляют по формуле $P = P_w - \delta P$.

Относительную погрешность измерения мощности рассчитывают по формуле:

$$\delta_p = (U_H * I_H * k_w / P_w) * 100\%$$

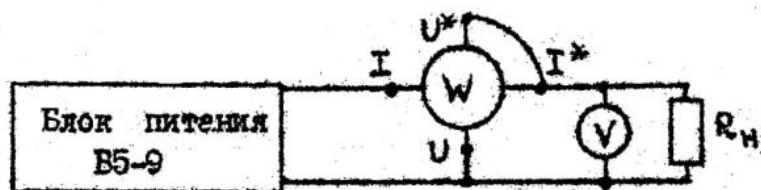Задание 4

При измерении мощности переменного тока определяют частотную и фазовую погрешности ваттметра Д535. Для определения частотной погрешности собирают схему изображенную на рисунке.



В качестве источника сигнала используют генератор типа ГЗ-109, а в качестве нагрузки - магазин сопротивлений типа МСР ($R_H = 500 \text{ Ом}$). Ваттметр W типа Д535 устанавливают на предел измерения по току 50 мА и по напряжению - 75 В. Изменяя выходное напряжение генератора, устанавливают напряжение на нагрузке, равное 30 В. Частоту генератора изменяют в пределах от 20 Гц до 10 кГц, поддерживая постоянным напряжение на нагрузке, и регистрируют показания ваттметра.

Результаты представлены в Форме 4:


Напряжение U_H , (В)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Частота f , (Гц)	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000
Мощность P_w , (Вт)	2	2	2	2	2.05	2.05	2.1	2.1	1.95
Погрешность δ_f , (%)	0	0	0	0	25	25	50	50	25

Частотную погрешность ваттметра рассчитывают по формуле:

$$\delta_f = |(P_w - P_{f0})/P_{f0}|$$


где P_w - показания ваттметра,

P_{f0} - показания ваттметра на частоте $f_0 = 100 \text{ Гц}$.

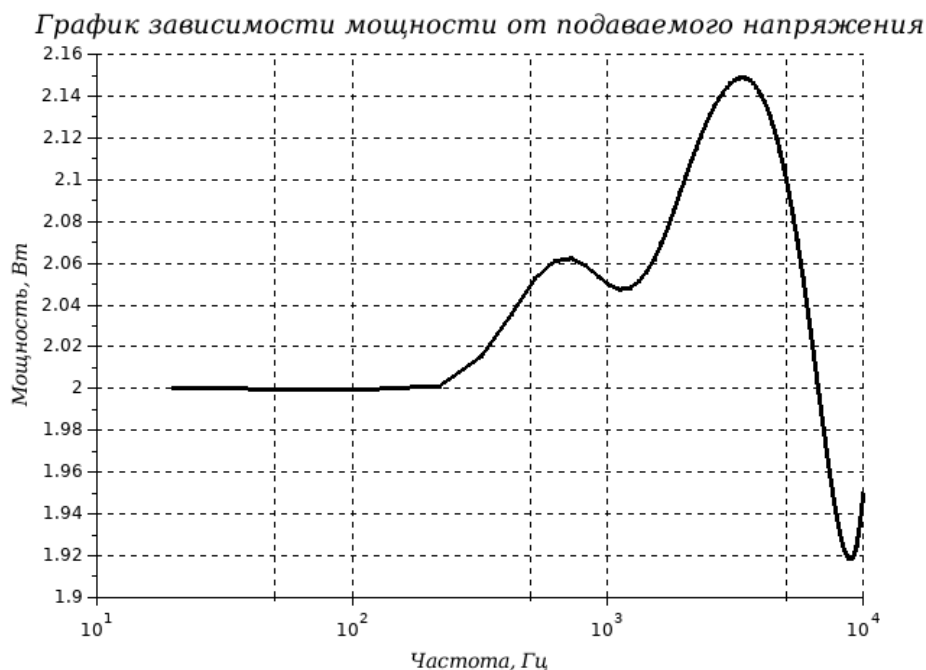

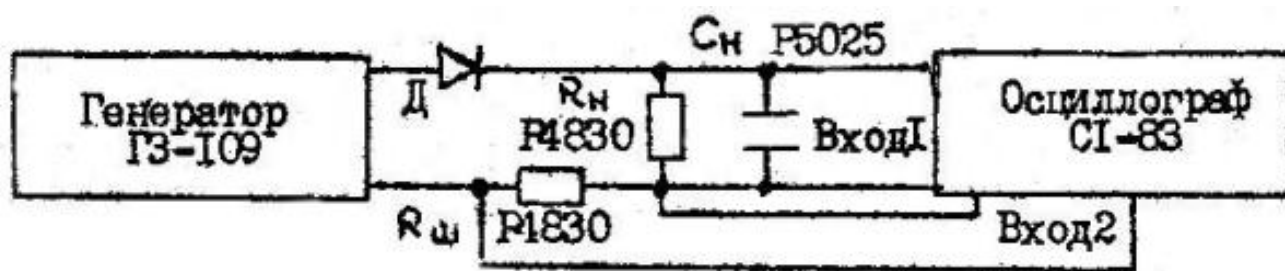Задание 6: Измерение импульсной мощности с помощью осциллографа


Для измерения импульсной мощности была собрана следующая схема:



Импульсные сигналы создаются при помощи выпрямления синусоидального напряжения генератора ГЗ-109 посредством диода $Д$. В качестве нагрузки используется параллельное соединение магазинов сопротивления R_n типа $P4830$ и емкости C_n типа $P5025$. Для регистрации формы тока в нагрузке последовательно с ней включен датчик тока R_w , напряжение на котором пропорционально току нагрузки. Напряжение с датчика тока и напряжение нагрузки подводится к двухканальному электронному осциллографу типа $СИ-83$.

На выходе генератора $ГЗ-109$ устанавливается напряжение 10 В и частота 400 Гц . Сопротивление нагрузки устанавливается равным $R_n = 500\text{ Ом}$, а емкость нагрузки $C_n = 0,5\text{ мкФ}$.

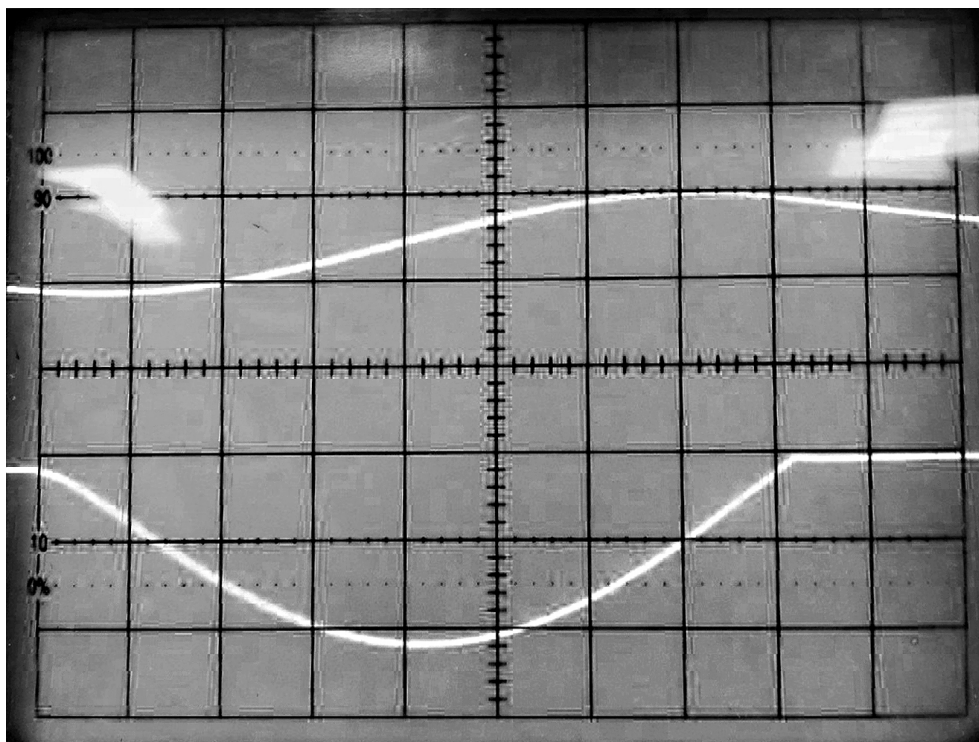Графики тока и напряжения с осциллографа:




Форма 3 (Результаты измерения напряжения, силы тока и подсчета мгновенной и импульсной мощности):

Номер ординаты k :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Напряжение $U_k, (V)$:	4.5	4	5	6	7	8.5	9	10	9.5
Ток $I_k, (A)$:	0.015	0.04	0.075	0.1	0.11	0.105	0.09	0.05	0.01
Мощность $P_k, (W)$:	0.0675	0.16	0.375	0.6	0.77	0.8925	0.81	0.5	0.095
Мощность $P_u, (W)$:	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284

Импульсную мощность выделяют путем графического интегрирования по формуле Симпсона (для $n=8$):

$$P_u = \frac{1}{3n} (P_{k0} + 4(P_{k1} + P_{k3} + P_{k5} + P_{k7}) + 2(P_{k2} + P_{k4} + P_{k6}) + P_{k8}).$$

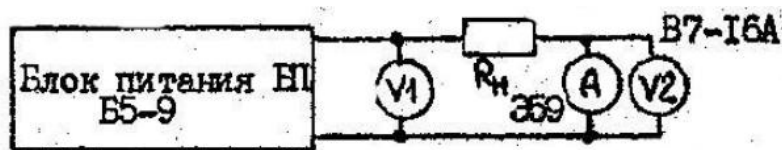Задание 1: Измерение мощности постоянного тока косвенным методом при помощи вольтметра и амперметра.



Формулы для расчетов:

1. Измеренное значение мощности $P_u = U_{v1} * I_a$
2. Мощность, потребляемая амперметром $P_a = U_{v2} * I_a$
3. Мощность, рассеиваемую в нагрузке, определяют с учетом поправки $P_n = P_u - P_a$
4. Относительная погрешность измерения мощности определяют по формуле

$$\delta_p = \sqrt{\delta_{v1}^2 + \delta_A^2} = \sqrt{\left(\frac{I_{nom} * k_A}{I_A}\right)^2 + \left(\frac{U_{nom} * k_{v1}}{U_{v1}}\right)^2}$$

Характеристики приборов:

$$I_{nom} = 0.05$$

$$U_{nom} = 150$$

$$k_A = 0.5$$

$$k_{v1} = 0.5$$

Расчеты:

1.

$$P_{u1} = 20 * 0.044 = 0.88W$$
$$P_{u2} = 20 * 0.019 = 0.38W$$
$$P_{u3} = 20 * 0.013 = 0.26W$$
$$P_{u4} = 20 * 0.009 = 0.18W$$

2.

$$P_1 = 0.774 * 0.44 = 0.034W$$
$$P_2 = 0.399 * 0.019 = 0.008W$$
$$P_3 = 0.279 * 0.013 = 0.004W$$
$$P_4 = 0.201 * 0.009 = 0.002W$$

3.

$$P_{n1} = 0.88 - 0.34 = 0.846W$$
$$P_{n2} = 0.38 - 0.008 = 0.372W$$
$$P_{n3} = 0.26 - 0.004 = 0.256W$$
$$P_{n4} = 0.18 - 0.002 = 0.178W$$

Результаты расчетов:

$$\delta_1 = 3.79$$

$$\delta_2 = 3.97$$

$$\delta_3 = 4.21$$

$$\delta_4 = 4.1$$

Напряжение U_{v1} , В	20	20	20	20
Сопротивление нагрузки R_n , Ом	500	1000	1500	2000
Ток нагрузки I_A , А	0.44	0.019	0.013	0.009
Напряжение U_{v2} , В	0.774	0.399	0.279	0.201
Поправка - P_A , W	0.034	0.008	0.004	0.002
Мощность нагрузки P_H , W	0.846	0.372	0.256	0.178
Относительная погрешность δ , %	3.79	3.97	4.21	4.1